

**NAME= Imon Raj**

**MY ROLL NUMBER LAST TWO DIGIT = 98**

**B =  $98 \bmod 4 = 2$**

**C =  $98 \bmod 5 = 3$**

**Minterm =  $0+B, 1+B, \dots, 16+B = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18$**

**DontCare =  $C+20, C+21, \dots, C+25 = 23, 24, 25, 26, 27, 28$**

**Variable = A, B, C, D, E**

**using Karnaugh Map (Kmap)**

**Solution:**

**Minterm =  $\sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)$**

**Variable = A, B, C, D, E**

**Dontcare =  $\sum (23, 24, 25, 26, 27, 28)$**

A,B \ C,D,E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

---

**Group : 1**

A,B \ C,D,E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

**8 Cell Grouping**

**Simplified Expression =  $A'D$**

---

**Group : 2**

A,B \ C,D,E	000	001	011	010	110	111	101	100
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

00	0	0	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

8 Cell Grouping

Simplified Expression =  $A'C$

---

Group : 3

$A,B \backslash C,D,E$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

8 Cell Grouping

Simplified Expression =  $A'B$

---

Group : 4

$A,B \backslash C,D,E$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

4 Cell Grouping

Simplified Expression =  $C'DE'$

---

Group : 5

$A,B \backslash C,D,E$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	1	1

01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	0	0	0	-
10	1	1	0	1	0	-	0	0

4 Cell Grouping

Simplified Expression =  $AC'D'$

Final Expression =  $A'D + A'C + A'B + C'DE' + AC'D'$

### TRUTH TABLE OF INPUT EXPRESSION:

A	B	C	D	E	$Y = A'B'C'DE' + A'B'C'DE + A'B'CD'E' + A'B'CD'E + A'B'CDE' + A'B'CDE + A'BC'D'E' + A'BC'D'E + A'BC'DE' + A'BCDE' + A'BCDE + AB'C'D'E' + AB'C'D'E + AB'C'DE'$ (Don't cares: 23,24,...,28)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1

1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	X
1	1	0	0	0	X
1	1	0	0	1	X
1	1	0	1	0	X
1	1	0	1	1	X
1	1	1	0	0	X
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

## TRUTH TABLE OF OUTPUT EXPRESSION:

A	B	C	D	E	$Y = A'D + A'C + A'B + C'DE' + AC'D'$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1

0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

# **CIRCUIT DESIGN USING TWO INPUT NAND GATES:**

